

浙江大学

本科实验报告

课程名称: 计算机组成

姓 名: 应周骏

学 院: 计算机科学与技术学院

系: 计算机科学与技术系

专 业: 计算机科学与技术

学 号: 3200103894

指导教师: 马德

2022 年 3 月 17 日

浙江大学实验报告

课程名称：_____计算机组成_____实验类型：_____综合_____

实验项目名称：_____ALU 和有限状态设计_____

学生姓名：_____应周骏_____专业：_____计算机科学与技术_____学号：_____3200103894_____

同组学生姓名：_____无_____指导老师：_____马德_____

实验地点：_____东 4-509_____实验日期：_____2022 年 3 月 17 日_____

一、实验目的和要求

Part I

1. 复习寄存器传输控制技术；
2. 掌握 CPU 的核心组成：数据通路与控制器；
3. 设计数据通路的功能部件；
4. 进一步了解计算机系统的基本结构；
5. 熟练掌握 IP 核的使用方法；

Part II

1. 复习有限状态机的基本概念；
2. 掌握有限状态机的两种模型；
3. 设计有限状态机解决实际问题；

二、实验内容和原理

内容：

1. 设计实现数据通路部件 ALU；
2. 设计实现数据通路部件 Register Files；
3. 设计有限状态机完成序列检测器并测试；

原理：

1. 实验一：ALU 设计

实现 5 个基本运算，要求整理逻辑实验的 ALU，实现 verilog 输入并仿真，并拓展 ALU 的功能。

表 2.1.1 ALU 功能

ALU Control Lines	Function	note
000	And	兼容
001	Or	兼容
010	Add	兼容
110	Sub	兼容
111	Set on less than	--
100	nor	扩展
101	srl	扩展
011	xor	扩展

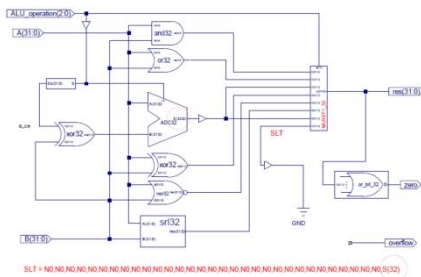


图 2.1.1 ALU 原理图

 


图 2.1.2 ALU 顶层逻辑连接

2. 实验二：Register files 设计

要求实现 32×32bit 寄存器组，优化逻辑实验 Regs，并完成行为描述和仿真端口要求：

二个读端口：Rs1_addr, Rs1_data; Rs2_addr, Rs2_data。

一个写端口，带写信号：Wt_addr, Wt_data, RegWrite。

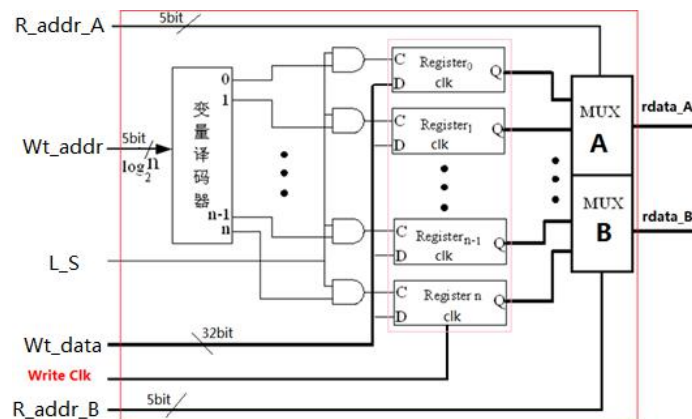


图 2.2.1 Register Files 原理图

3. 实验三：有限状态机设计

3.1 状态机定义

有限状态机（Finite State Machine，简称 FSM）在有限个状态之间按一定规律转换的时序电路。

有限状态机通常是由寄存器组和组合逻辑组成时序电路，根据当前状态和输入信号可以控制下一个状态的跳转，有限状态机在电路中通常是作为控制模块，作为整个电路模块的核心而存在。

3.2 状态机分类

它主要包括两大类：Mealy 型状态机和 Moore 型状态机。

Mealy 型状态机:其组合逻辑的输出不仅与当前状态有关，还与输入有关。

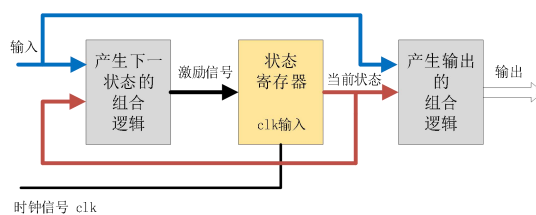


图 2.3.2.1 Mealy 状态机示意图

Moore 型状态机：其组合逻辑的输出只与当前的状态有关。

 


图 2.3.2.2 Moore 状态机示意图

状态寄存器由一组触发器组成，用来记忆状态机当前所处的状态，状态的改

变只发生在时钟的跳变沿。状态是否改变、如何改变，取决于组合逻辑 F 的输出，F 是当前状态和输入信号的函数。状态机的输出是由输出组合逻辑 G 提供的，G 也是当前状态和输入信号的函数。

3.3 状态机设计方法

- 一段式描述：即状态跳转与输出信号都在同一个 always 块里面进行描述；
- 二段式描述：即将输出信号,与状态跳转分开描述，便于设计代码管理；
- 三段式描述：即将输出信号,与状态跳转分开描述，并且状态跳转用组合逻辑来控制；

3.4 状态机设计步骤

系统架构和接口定义：

表 2.3.4.1 接口定义

接口	接口定义
clk	系统时钟
rst_n	系统复位
X	序列输入
Y	检测输出

状态定义和编码：

状态机的编码方式主要包括二进制码（Binary），格雷码（gray），独热码（one hot）。格雷码相对于二进制码而言，在状态跳转的时候，只有单比特翻转，它的功耗相对较低。独热码相对于格雷码或者二进制码而言，它增加了两个寄存器来表示状态，但是它会更节省组合逻辑电路，因为它在比较状态的时候，只需要比较一个比特位，那么其电路的速度和可靠性就会增加。

绘制状态转换图：

 


图 2.3.4.1 状态转换图示例

RTL 实现：通过 HDL 语言将状态转换图进行描述实现设计。

三、实验过程和数据记录

实验一：ALU 设计

1. 工程文件建立

新建工程文件，命名为“Exp01_ALU”。

2. Top 模块设计

新建 Verilog 文件“ALU.v”，设为顶层模块，输入以下代码。

```
module ALU(
    input [31:0] A,
    input [2:0] ALU_operation,
    input [31:0] B,
    output [31:0] res,
    output zero
);
    wire [31:0] MUX8T1_32_0_o;
    wire [31:0] SignalExt_32_0_So;
    wire [32:0] ADC32_0_S;
    wire [31:0] and32_0_res;
    wire [31:0] nor32_0_res;
    wire [31:0] or32_0_res;
    wire [31:0] srl32_0_res;
    wire [31:0] xor32_0_res;
    wire [31:0] xor32_1_res;

    assign res = MUX8T1_32_0_o;
    MUX8T1_32 MUX8T1_32_0(
        .I0(and32_0_res),
        .I1(or32_0_res),
        .I2(ADC32_0_S[31:0]),
        .I3(xor32_0_res),
        .I4(nor32_0_res),
        .I5(srl32_0_res),
        .I6(ADC32_0_S[31:0]),
        .I7({31'b0, ADC32_0_S[32]}),
        .s(ALU_operation),
        .O(MUX8T1_32_0_o));

    and32 and32_0(
        .A(A),
        .B(B),
        .res(and32_0_res));

    or32 or32_0(
        .A(A),
        .B(B),
        .res(or32_0_res));

    nor32 nor32_0(
        .A(A),
        .B(B),
        .res(nor32_0_res));

    srl32 srl32_0(
        .A(A),
        .B(B),
        .res(srl32_0_res));

    xor32 xor32_0(
        .A(A),
        .B(B),
        .res(xor32_0_res));

    or_bit_32 or_bit_32_0(
        .A(MUX8T1_32_0_o),
        .o(zero));

    xor32 xor32_1(
        .A(SignalExt_32_0_So),
        .B(B),
        .res(xor32_1_res));

    ADC32 ADC32_0(
        .A(A),
        .B(xor32_1_res),
        .CO(ALU_operation[2]),
        .S(ADC32_0_S));

    SignalExt_32 SignalExt_32_1(
        .S(ALU_operation[2]),
        .So(SignalExt_32_0_So));
endmodule
```

图 3.1.1 ALU 结构化描述

3. 模块调用及仿真

向工程中加入实验 0 完成的 and32、or32、ADC32、xor32、nor32、srl32、SignalExt_32、mux8to1_32、or_bit_32 模块，并对 ALU 进行仿真，输入仿真代码如下。

```

23 module ALU_tb;
24     reg [31:0] A, B;
25     reg [2:0] ALU_operation;
26     wire [31:0] res;
27     wire zero;
28     ALU ALU_u(
29         .A(A),
30         .B(B),
31         .ALU_operation(ALU_operation),
32         .res(res),
33         .zero(zero)
34     );
35     initial begin
36         A=32'hA5A5A5A5;
37         B=32'h5A5A5A5A;
38         ALU_operation = 3'b111;
39         #100;
40         ALU_operation = 3'b110;
41         #100;
42         ALU_operation = 3'b101;
43         #100;
44         ALU_operation = 3'b100;
45         #100;
46         ALU_operation = 3'b011;
47         #100;
48         ALU_operation = 3'b010;
49         #100;
50         ALU_operation = 3'b001;
51         #100;
52         ALU_operation = 3'b000;
53         #100;
54         A=32'h01234567;
55         B=32'h76543210;
56         ALU_operation = 3'b111;
57     end
58 endmodule

```

图 3.1.2 ALU 仿真代码

得到仿真结果图如下：



图 3.1.3 ALU 仿真结果图

4. 补充：功能性描绘实现

在结构化描述之外，用功能性描述重新设计 ALU，修改 ALU top 模块，输入代码如下，得到的仿真结果一致。

```

23 module ALU(
24     input [31:0] A,
25     input [2:0] ALU_operation,
26     input [31:0] B,
27     output reg [31:0] res,
28     output zero
29 );
30 parameter one = 32'h00000001, zero_0 = 32'h00000000;
31 always @(*)
32 case (ALU_operation)
33     3'b000: res = A&B;
34     3'b001: res = A|B;
35     3'b010: res = A+B;
36     3'b011: res = A^B;
37     3'b100: res = ~(A|B);
38     3'b101: res = A>B[4:0];
39     3'b110: res = A-B;
40     3'b111: res = (A<B)?one:zero_0;
41     default: res = 32'hx;
42 endcase
43 assign zero = (res==0)? 1: 0;
44 endmodule

```

图 3.1.4 ALU 功能性描述

实验二：Register File 设计

1.工程文件建立

新建工程文件“Exp01_Reg”。

2. Register 模块

新建 Verilog 文件 “regs.v”，输入如下代码。

```
23 module regs(  
24     input clk, rst, RegWrite,  
25     input [4:0] Rs1_addr, Rs2_addr, Wt_addr,  
26     input [31:0] Wt_data,  
27     output [31:0] Rs1_data, Rs2_data  
28 );  
29 reg [31:0] register [1:31]; // r1 - r31  
30 integer i;  
31 assign Rs1_data = (Rs1_addr== 0) ? 0 : register[Rs1_addr]; // read  
32 assign Rs2_data = (Rs2_addr== 0) ? 0 : register[Rs2_addr]; // read  
33 always @(posedge clk or posedge rst)  
34 begin if (rst==1) for (i=1; i<32; i=i+1) register[i] <= 0; // reset  
35 else if ((Wt_addr != 0) && (RegWrite == 1))  
36     register[Wt_addr] <= Wt_data; // write  
37 end  
38 endmodule
```

图 3.2.1 Register 代码

对该顶层文件进行仿真，输入如下仿真代码。

```
module regs_tb(  
);  
    reg clk, rst, RegWrite;  
    reg [4:0] Rs1_addr, Rs2_addr, Wt_addr;  
    reg [31:0] Wt_data;  
    wire [31:0] Rs1_data, Rs2_data;  
  
    regs regs1(  
        .clk(clk),  
        .rst(rst),  
        .RegWrite(RegWrite),  
        .Rs1_addr(Rs1_addr),  
        .Rs2_addr(Rs2_addr),  
        .Wt_addr(Wt_addr),  
        .Wt_data(Wt_data),  
        .Rs1_data(Rs1_data),  
        .Rs2_data(Rs2_data)  
    );  
    always begin  
        #10;  
        clk = ~clk;  
    end  
    initial begin  
        clk = 0;  
        rst = 1;  
        RegWrite = 0;  
        Wt_data = 0;  
        Wt_addr = 0;  
        Rs1_addr = 0;  
        Rs2_addr = 0;  
        #100;  
        rst = 0;  
        RegWrite=1;  
        Wt_addr[4:0]=5'h05;  
        Wt_data[31:0]=32'h5a5a5a5a;  
        #50;  
        Wt_addr[4:0]=5'h0a;  
        Wt_data[31:0]=32'h5a5a5a5a;  
        #50;  
        RegWrite=0;  
        Rs1_addr[4:0]=5'h05;  
        Rs2_addr[4:0]=5'h0a;  
    end  
endmodule
```

图 3.2.2 Register 仿真代码

得到仿真结果如下。

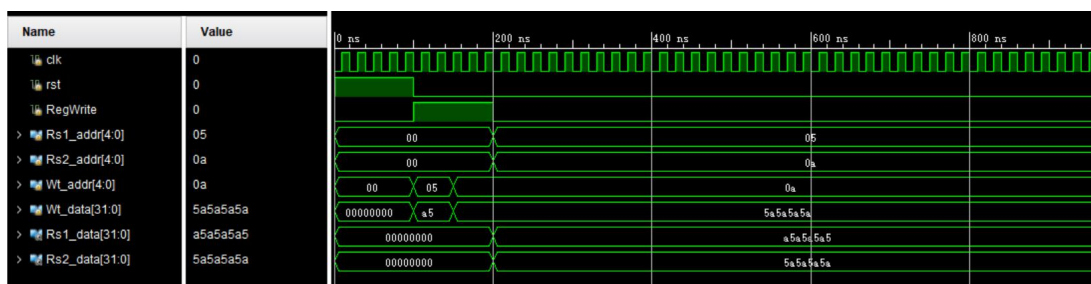


图 3.2.3 Register 仿真结果图

实验三：有限状态机设计

1. 工程文件建立

新建工程文件，命名“Exp01_FSM”。

2. 状态机设计

新建 Verilog 文件“seq.v”，输入以下代码。

```
module seq(
    clk,
    reset,
    in,
    out
);
    input clk;
    input reset;
    input in;
    output out;

    parameter [2:0] S0 = 3'b000,
        S1 = 3'b001,
        S2 = 3'b010,
        S3 = 3'b011,
        S4 = 3'b100,
        S5 = 3'b101,
        S6 = 3'b110,
        S7 = 3'b111;

    reg[2:0] cur_state;
    reg[2:0] next_state;
    wire out;

    always@(posedge clk or negedge reset) begin
        if(!reset)
            cur_state <= S0;
        else
            cur_state <= next_state;
        end

    always@(cur_state or in) begin
        case(cur_state)
            S0:begin
                if(in==0) next_state = S0;
                else next_state = S1;
            end
            S1:begin
                if(in==0) next_state = S0;
                else next_state = S2;
            end
            S2:begin
                if(in==0) next_state = S0;
                else next_state = S3;
            end
            S3:begin
                if(in==0) next_state = S4;
                else next_state = S3;
            end
            S4:begin
                if(in==0) next_state = S5;
                else next_state = S1;
            end
            S5:begin
                if(in==0) next_state = S0;
                else next_state = S6;
            end
            S6:begin
                if(in==0) next_state = S7;
                else next_state = S2;
            end
            S7:begin
                if(in==0) next_state = S0;
                else next_state = S1;
            end
            default: next_state = S0;
        endcase
    end

    assign out = (cur_state == S7)?1:0;
endmodule
```

图 3.3.1 有限状态机代码

对该原理图进行仿真，输入如下仿真代码。

```

module tb_seq();
    reg clk;
    reg reset;
    reg in;
    wire out;

    seq seq_u1(
        .clk(clk),
        .reset(reset),
        .in(in),
        .out(out)
    );
    always #20 clk = ~clk;

    initial
    begin
        clk = 0;
        reset = 0;
        #20 reset = 1;
    end

    //011100101
    initial
    begin
        in = 0;
        #30
        in = 1;
        #40
        in = 1;
        #40
        in = 1;
        #40
        in = 0;
        #40
        in = 0;
        #40
        in = 1;
        #40
        in = 0;
        #40
        in = 1;
        #40
        $finish;
    end
end

```

图 3.3.2 有限状态机仿真代码

得到仿真结果。



图 3.3.3 有限状态机仿真结果图

四、实验结果分析

实验一：ALU 设计

1. ALU 代码分析

对于结构化描述代码，此处不做展开，其原理即根据 ALU 顶层逻辑图，描述图中给出的电路，用 Verilog 语言代替电路连接。

对于功能性描述代码，可以看到其整体用一个 always 语句，对于 operation 的改变做出响应。由于前期实验 0 中实现的元件的 Verilog 代码大多十分简洁，使用功能性描述，可以很大提高编程效率，但是整体上架构上，使用元件能够使结构更加清晰，有助于后续其他复杂模块设计

2. ALU 仿真结果分析

 


图 4.1.1 ALU 仿真结果分析

在仿真时，ALU_operation 表示的操作可以对照 ALU 设计要求，上图也进行了标注，可以看到算数操作结果达到预想要求。

实验二：Register Files

1. 代码分析

```

23 module regs(
24     input clk, rst, RegWrite,
25     input [4:0] Rs1_addr, Rs2_addr, Wt_addr,
26     input [31:0] Wt_data,
27     output [31:0] Rs1_data, Rs2_data
28 );
29 reg [31:0] register [1:31]; // r1 - r31
30 integer i;
31 assign Rs1_data = (Rs1_addr == 0) ? 0 : register[Rs1_addr]; // read
32 assign Rs2_data = (Rs2_addr == 0) ? 0 : register[Rs2_addr]; // read
33 always @(posedge clk or posedge rst)
34 begin if (rst == 1) for (i = 1; i < 32; i = i + 1) register[i] <= 0; // reset
35     else if ((Wt_addr != 0) && (RegWrite == 1))
36     register[Wt_addr] <= Wt_data; // write
37 end
38 endmodule

```

Red annotations in the original image: "get data from regs" points to the read assignments; "if rst is 1, set all regs as 0" points to the reset loop; "write when write signal set" points to the write assignment.

图 4.2.1 Register 代码分析

2. 仿真结果分析

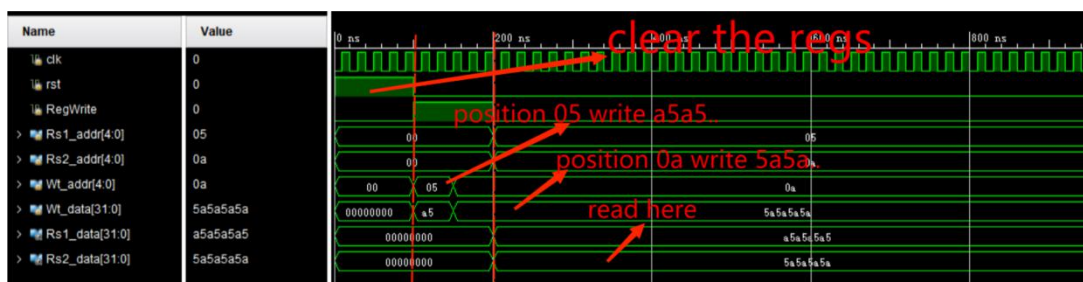


图 4.2.2 Register 仿真分析

首先，在最开始，rst 置 1，表示清零；此后 write 信号置 1，此时，我们可以看到对于地址 0x05，我们写入 a5a5a5a5；对于地址 0x0a，我们写入了 5a5a5a5a。此时 Rs_1, Rs_2 的读取地址为 0，则不读内容。当 write 信号置 0 后，我们对两个寄存器的读取地址做更改，则读到的内容符合我们写入的内容，符合实验预期。

实验三：有限状态机设计

1. 状态机代码分析

```
module seq(  
    clk,  
    reset,  
    in,  
    out  
);  
    input clk;  
    input reset;  
    input in;  
    output out;  
  
    parameter [2:0] S0 = 3'b000,  
                  S1 = 3'b001,  
                  S2 = 3'b010,  
                  S3 = 3'b011,  
                  S4 = 3'b100,  
                  S5 = 3'b101,  
                  S6 = 3'b110,  
                  S7 = 3'b111;  
  
    reg[2:0] cur_state;  
    reg[2:0] next_state;  
    wire out;  
  
    always@(posedge clk, negedge reset) begin  
        if(!reset)  
            cur_state <= S0;  
        else  
            cur_state <= next_state;  
        end  
  
    always@(cur_state or in) begin  
        case(cur_state)  
            S0:  
                if(in==0) next_state = S0;  
                else next_state = S1;  
            S1:  
                if(in==0) next_state = S0;  
                else next_state = S2;  
            S2:  
                if(in==0) next_state = S0;  
                else next_state = S3;  
            S3:  
                if(in==0) next_state = S4;  
                else next_state = S3;  
            S4:  
                if(in==0) next_state = S5;  
                else next_state = S1;  
            S5:  
                if(in==0) next_state = S0;  
                else next_state = S6;  
            S6:  
                if(in==0) next_state = S7;  
                else next_state = S2;  
            S7:  
                if(in==0) next_state = S0;  
                else next_state = S1;  
            default:  
                next_state = S0;  
        endcase  
    end  
  
    assign out = (cur_state == S7)?1:0;  
endmodule
```

Change state

assert next state

output specification

图 4.3.1 FSM 代码分析

2. 状态机仿真分析

 


图 4.3.2 FSM 仿真结果分析

对于该段仿真，我们可以通过代码中第二段，即 next state 确定这段代码为突破点，分析各时钟周期状态机状态值，具体分析见上图。

五、讨论与心得

1. 通过本次实验，我复习了数字逻辑设计实验的相关内容，也进一步熟悉了 Vivado 实验平台的操作方法。同时，注意到本次实验对于 Register Files 的设计，不同于之前数字逻辑实验，本次实验采用的是 Write 的数据/地址与 Register 本身分离，且一个地址对应于一个数值，这样的设计比起之前原理图的寄存器设计更简洁，且能够方便的操作。

2. 本次实验也是对于实验 0 设计的几个元件的检查，发现其中依然存在一些错误，也顺利通过本次实验，纠正了一些 Verilog 代码的问题，能够方便后续进一步调用。

3. 本次实验整体相对顺利，为后续 CPU 设计做好铺垫。